

**Otázky pro ústní maturitní zkoušku z elektrotechniky**

**Školní rok 2005/06**

**Třída : L4.**

- 
1. Elektrostatické pole, základní veličiny, elektrická pevnost  
Příklad: Výpočet rezonančního obvodu
  2. Kondenzátory. Rozdělení, typy, parametry, řazení, použití.  
Příklad: Výpočet výkonu jednofázového spotřebiče.
  3. Stejnosměrný proud. Metody řešení obvodů, zdroje, využití.  
Příklad: Výpočet impedance RL a RC obvodu.
  4. Odpor vodiče. Teplotní závislost. Využití odporu v praxi  
Příklad: Výpočet výkonu trojfázového spotřebiče.
  5. Řazení zdrojů. Ideální zdroj. Svorkové napětí.  
Příklad: Náhrada zdroje napětí zdrojem ideálním.
  6. Rezistory a rozdělení, způsoby řazení, transfigurace, můstek.  
Příklad: Určení vnitřního odporu zdroje.
  7. Magnetismus, magnetické pole, magnetické obvody, materiály.  
Příklad: Výpočet nezatíženého a zatíženého odporového děliče.
  8. Použití magnetických materiálů, hysterezní smyčka, ztráty, vzduchová mezera, silové účinky.  
Příklad: Výpočet proudů a napětí v odporovém můstku.
  9. Elektromagnetická indukce, principy, základní vztahy. Vříve proudy a jejich využití:  
Příklad: Výpočet obvodu s více zdroji
  10. Indukčnost vlastní a vzájemná, řazení indukčností, konstrukce, stínění.  
Příklad: Výpočet měrného odporu vodiče
  11. Přechodové jevy v elektrických obvodech, vliv R L C, ochrana proti nežádoucím účinkům.  
Příklad: Výpočet magnetického obvodu
  12. Střídavý proud, základní veličiny, efektivní hodnota, výkon stř.proudu, účiník.  
Příklad: Výpočet silových účinků magnetického pole
  13. Trojfázový střídavý proud, základní veličiny, použití, výkon.  
Příklad: Návrh tranzistorového zesilovacího stupně v zapojení SE
  14. Dioda jako základní prvek usměrňovače, charakteristika v propustném i závěrném směru, jednocestný usměrňovač.  
Příklad: Návrh tranzistorového zesilovacího stupně v zapojení SE se stabilizací pracovního bodu
  15. Můstkový a protitaktní usměrňovač, filtrace, zvlnění.  
Příklad: Návrh tranzistorového spínače
  16. Zdvojovač napětí, stabilizace a stabilizátory napětí ( Zenerova dioda ).  
Příklad: Určení klidové polohy pracovního bodu polovodičové diody



**Masarykova střední škola chemická  
116 28 Praha 1, Křemencova 12**

**Otázky pro ústní maturitní zkoušku z elektrotechniky**

**Školní rok 2005/06**

**Třída : L4.**

- 
17. Tranzistor jako zesilovač, základní zapojení SB,SE,SK a jejich vlastnosti, nastavení a stabilizace pracovního bodu.

Příklad: Výpočet elektrického ohřevu

18. Oscilátory, princip,způsoby zapojení,zpětná vazba. RC a LC.

Příklad: Výpočet elektrického vytápění

19. Klopné obvody, tranzistor jako spínač.

Příklad: Výpočet nabíjení akumulátorů

20. Charakteristiky tranzistoru , tyristoru a jejich využití při návrhu obvodu.

Příklad: Výpočet zdánlivého, činného a jalového výkonu elektromotoru

21. Elektrické stroje jejich rozdělení a druhy, štítkové hodnoty, charakteristické vlastnosti.

Příklad: Výčet účiníku elektromotoru

22. Transformátor, princip činnosti, konstrukce, druhy transformátorů, charakteristiky.

Příklad: Výpočet teplotního součinitele odporu

23. Synchronní stroje, vlastnosti, použití.

Příklad: Výpočet složitéjšího zapojení zdrojů

24. Asynchronní stroje, rozdělení, charakteristiky, použití.

Příklad: Výpočet výkonu trojfázového motoru při zapojení D-Y

25. Stejnosměrné stroje, rozdělení , charakteristiky, použití.

Příklad: Výpočet rezonančního obvodu